



Algebra di Boole e circuiti dalle funzioni logiche ai circuiti digitali

A. Borghese, F. Pedersini

*Dip. Informatica
Università degli Studi di Milano*

Algebra di Boole



George Boole, 1854:

*"An Investigation of the Laws of Thought on which to found
the Mathematical Theories of Logic and Probabilities"*

Algebra Booleana

- ❖ Variabili binarie: FALSE(=0); TRUE(=1)
- ❖ Operatori logici sulle variabili: NOT, AND, OR
- ❖ Applicazioni:
 - Analisi dei circuiti digitali
 - ✦ Descrizione del funzionamento in modo economico.
 - Sintesi (progettazione) dei circuiti digitali
 - ✦ Data una certa funzione logica, svilupparne una implementazione efficiente.

- ❖ Operazione logica di **negazione**
 - Se **A** è vera, **NOT(A)** è falsa


NOT : $B \rightarrow B$

$$Y = \text{NOT } A = \bar{A}$$

- ❖ Operazione definita dalla **tabella della verità**
 - Funzione definita per tutte le combinazioni di variabili

Tabella della verità

A	Y
0	1
1	0

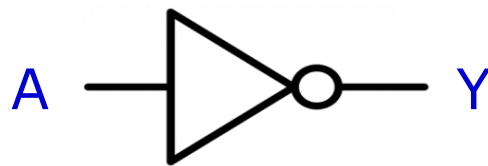

Negazione logica
("Inverter")


- Operazione di **prodotto logico**
- Solo se sia **A** che **B** sono veri,
A AND B è vera.

AND : $B^2 \rightarrow B$

$$Y = A \text{ AND } B = A \cdot B = AB$$

Tabella della verità

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

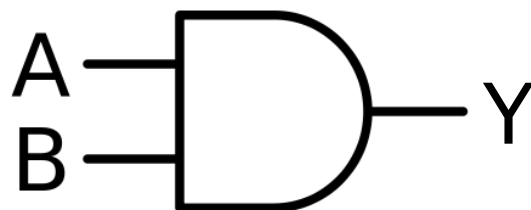

Prodotto logico
(porta **AND**)

❖ Operazione di **somma logica**


- Se A o B sono veri, che A OR B è vera.

$$OR: B^2 \rightarrow B$$

$$Y = A \text{ OR } B = A + B$$

Tabella della verità

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

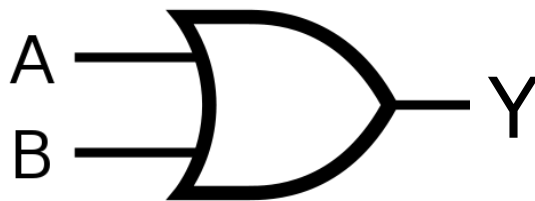

Somma logica
(porta **OR**)

Priorità degli operatori

Priorità

- In assenza di parentesi, AND ha la priorità sull'OR ed il NOT su entrambi:

$$\text{NOT} \rightarrow \text{AND} \rightarrow \text{OR}$$

❖ Esempi:

$$A \text{ OR } B \text{ AND } C = A + B \cdot C = A + (B \cdot C)$$

$$\text{NOT } A \text{ AND } C = \text{NOT } A \cdot C = (\text{NOT } A) \cdot C = \bar{A} \cdot C$$



Principio di dualità

se un'espressione booleana è vera, lo è anche la sua **duale**

il **DUALE** di un'espressione booleana si ottiene:

- scambiando **AND** con **OR**
(**OR**→**AND** , **AND**→**OR**)
- scambiando **TRUE (1)** con **FALSE (0)**
(**0**→**1** , **1**→**0**)

Postulati:

- Le proprietà: **commutativa**, **distributiva**, **identità**, **elem. inverso** sono postulati: assunti veri per definizione.
- Le altre proprietà sono teoremi dimostrabili.

Proprietà degli operatori logici



Proprietà

- Identità
- Elemento 0
- Idempotenza
- Inverso
- Commutativa
- Associativa

Distributiva

I assorbimento

II assorbimento

De Morgan

AND

$$\begin{aligned}
 1 \cdot x &= x \\
 0 \cdot x &= 0 \\
 x \cdot x &= x \\
 x \cdot \sim x &= 0 \\
 x \cdot y &= y \cdot x \\
 (x \cdot y) \cdot z &= x \cdot (y \cdot z) = xyz
 \end{aligned}$$

AND rispetto a OR

$$\begin{aligned}
 x \cdot (y + z) &= x \cdot y + x \cdot z \\
 x \cdot (x + y) &= x \\
 x \cdot (\sim x + y) &= xy \\
 \overline{(xy)} &= \bar{x} + \bar{y}
 \end{aligned}$$

OR (duale)

$$\begin{aligned}
 0 + x &= x \\
 1 + x &= 1 \\
 x + x &= x \\
 x + \sim x &= 1 \\
 x + y &= y + x \\
 (x + y) + z &= x + (y + z) = x + y + z
 \end{aligned}$$

OR rispetto a AND

$$\begin{aligned}
 x + y \cdot z &= (x + y) \cdot (x + z) \\
 x + x \cdot y &= x \\
 x + \sim x \cdot y &= x + y \\
 \overline{(x + y)} &= \bar{x} \cdot \bar{y}
 \end{aligned}$$

Operatore: **XOR (OR esclusivo)**



- ❖ Operazione di **mutua esclusione**:
Y è vera se e solo se **o A o B sono veri**,
ma **non entrambi**


$$\text{XOR} : B^2 \rightarrow B$$

$$Y = A \text{ XOR } B = A \oplus B$$

Tabella della verità

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Porta logica XOR

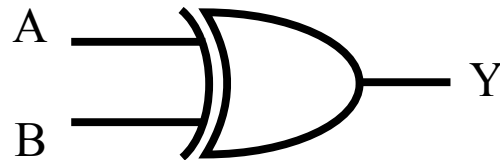

Espresso mediante gli operatori fondamentali:

$$A \oplus B = A\bar{B} + \bar{A}B = (A + B)(\bar{A} + \bar{B})$$

Proprietà: A XOR B è **VERA** quando A e B sono **DIVERSI**

Operatore **NAND**



- ❖ Operatore **AND negato**

$$A \text{ NAND } B = \text{NOT}(A \text{ AND } B)$$

A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

operatore “NAND”



=



❖ Operatore **OR** negato

$$A \text{ NOR } B = \text{NOT}(A \text{ OR } B)$$

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

operatore "NOR"



=



Porte universali

Quale è il numero minimo di porte con cui è possibile implementare tutte le altre?

❖ Con la legge di De-Morgan riusciamo a passare da 3 a 2:

➤ con NOT e AND si ottiene OR:

$$\text{NOT}(\text{NOT}(A) \text{ AND } \text{NOT}(B)) = A \text{ OR } B$$


❖ E' possibile usarne una sola?

➤ Sì, ad esempio la porta **NAND** e la **NOR** che sono chiamate **porte universali**

Porta Universale NOR



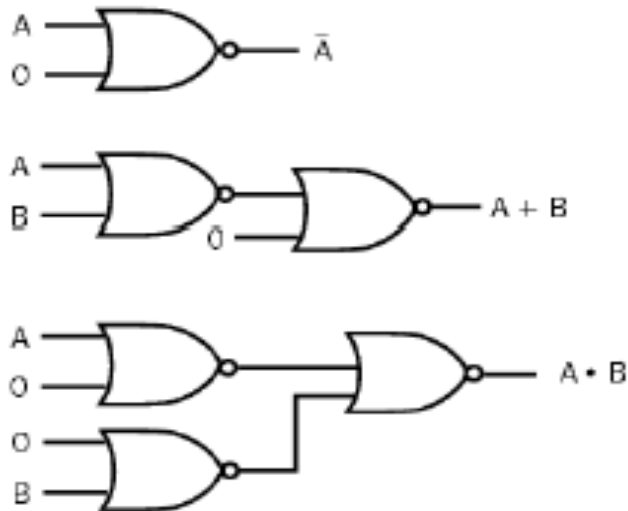
$$\begin{aligned}
 \text{NOT } A &= 0 \text{ NOR } A = A \text{ NOR } A \\
 A \text{ OR } B &= (A \text{ NOR } B) \text{ NOR } 0 \\
 A \text{ AND } B &= (A \text{ NOR } 0) \text{ NOR } (B \text{ NOR } 0)
 \end{aligned}$$



Porta Universale NAND


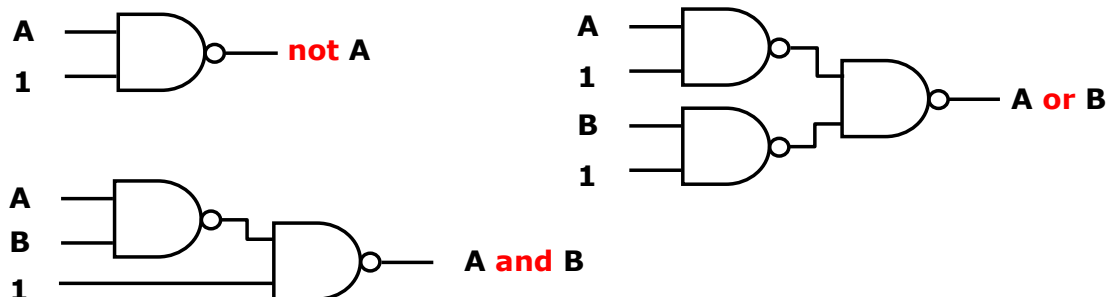
$$\begin{aligned}
 \text{NOT } A &= 1 \text{ NAND } A = A \text{ NAND } A \\
 A \text{ AND } B &= (A \text{ NAND } B) \text{ NAND } 1 \\
 A \text{ OR } B &= (A \text{ NAND } 1) \text{ NAND } (B \text{ NAND } 1)
 \end{aligned}$$



Ricordando che:

- ❖ Un oggetto di **materiale conduttore** si trova tutto allo stesso potenziale elettrico (**equipotenziale**)
- ❖ Un **generatore di tensione** (batteria, alimentatore) genera una **differenza di potenziale** tra due conduttori detti **POLI**: **positivo (+)** e **negativo (-)**

Definiamo:


- ❖ **TENSIONE** su un conduttore: **differenza di potenziale** tra il conduttore ed un conduttore di riferimento → **polo negativo**

In un circuito digitale ho **2 TENSIONI possibili** per ogni conduttore:

- ❖ **Tensione MASSIMA** (potenziale del polo +) → **"1"**
- ❖ **Tensione MINIMA**: 0 Volt (potenziale del polo -) → **"0"**

"1": collegamento elettrico a **"+"**

"0": collegamento elettrico a **"-"**



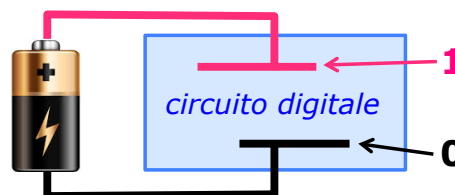


Il transistor **MOSFET**

MOSFET: **M**etal-**O**xide-**S**emiconductor **F**ield **E**ffect **T**ransistor

Modello di funzionamento MOSFET:
collegamento tra **DRAIN** e **SOURCE**
comandato dalla tensione su **GATE**:

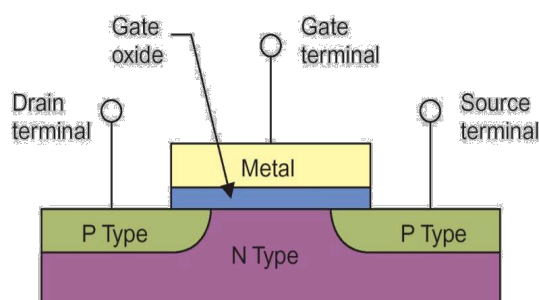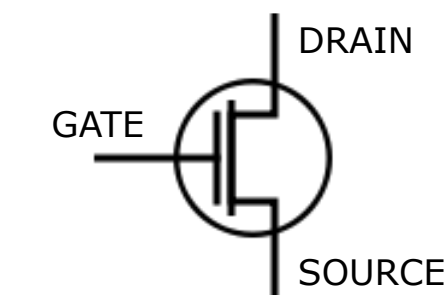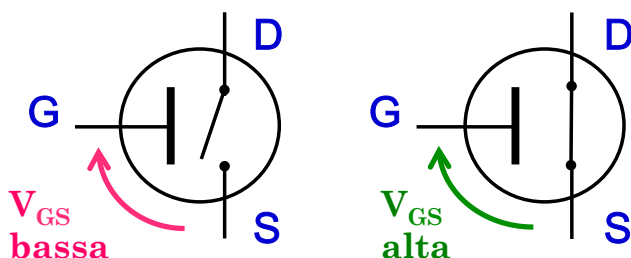- ❖ Tensione **V_{GS} bassa** → **D, S isolati**
 - MOSFET in stato di **INTERDIZIONE**
- ❖ Tensione **V_{GS} alta** → **D, S collegati**
 - MOSFET in stato di **SATURAZIONE**



❖ CMOS: Complementary-MOS


MOSFET a coppie complementari (**N-MOS** + **P-MOS**) che lavorano in “contrapposizione”

- Se un **N-MOS conduce** → il corrispondente **P-MOS è isolato** e viceversa

❖ Vantaggi tecnologia CMOS:


- Tensione di alimentazione “flessibile”:
 - ✦ $V_{CC} = 1 \div 15 \text{ Volt}$
 - ✦ $V_{LOW} = 0 \div V_{CC}/2$
 - ✦ $V_{HIGH} = V_{CC}/2 \div V_{CC}$
- Consumo bassissimo:
 - ✦ Consuma solo nella transizione
 - ✦ In condizioni statiche, consumo nullo!

Inverter CMOS



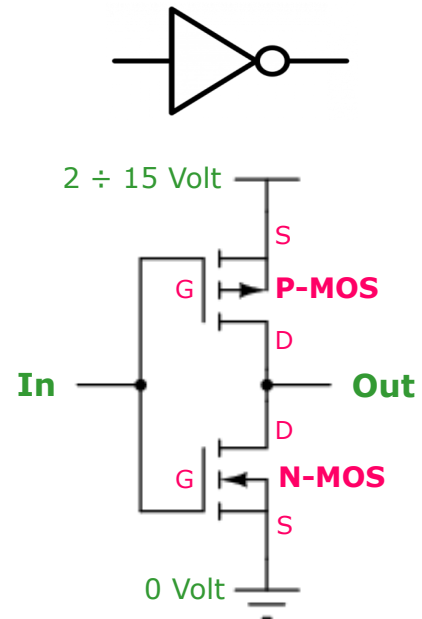


Porte CMOS

Porta **NAND**

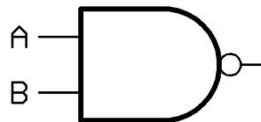

Porta **NOR**

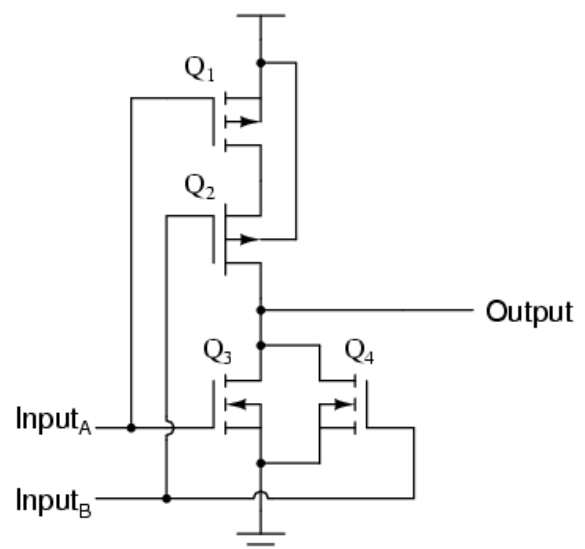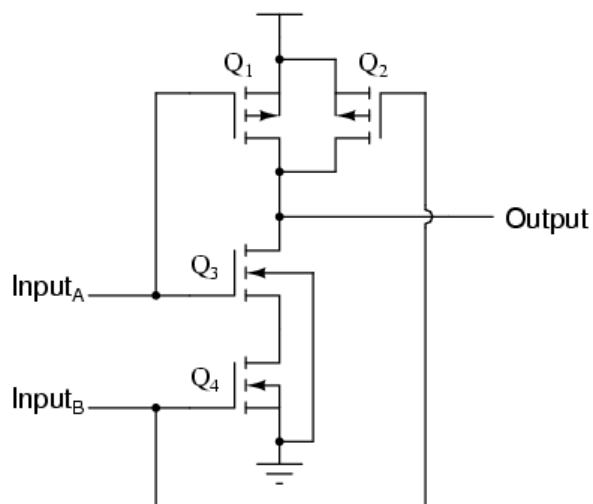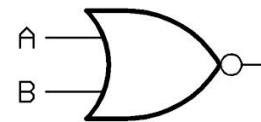

Funzione logica: $f: B^N \rightarrow B$

Funzione booleana di n variabili booleane

- Può essere rappresentata mediante combinazione di variabili e operatori elementari (NOT, AND, OR)
- Definita per tutte le 2^N combinazioni delle variabili (ingressi)


Può essere rappresentata in tre diversi modi:

1. Espressione:

$$Y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

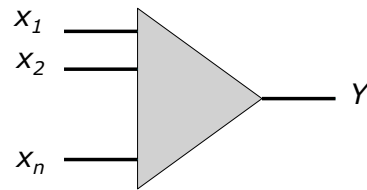2. Circuito logico

- 1 uscita Y, funzione booleana di
- N ingressi (x_1, \dots, x_n) variabili booleane



x_1	x_2	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

3. Tabella di verità (Truth Table, TT)

- Definizione della funzione come **elenco** dei valori della funzione per tutte le possibili combinazioni di valori delle variabili (2^N).

Esempio: $F(A, B, C) = A \cdot B + B \cdot \bar{C}$

3 variabili: $F = f(A, B, C) \rightarrow 2^3 = 8$ combinazioni possibili delle variabili

Circuito logico

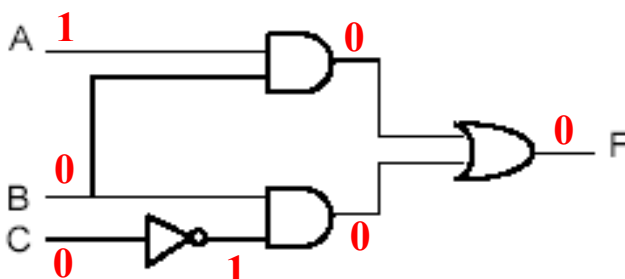


Tabella di verità

A	B	C	A · B	B · not C	F
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	0	1

Data una funzione F ,
esistono **infinite espressioni** e **infiniti circuiti**,
ma **una sola tabella di verità** che la rappresenta.

Dal circuito/espressione alla tabella di verità → **ANALISI**

Problema della **SINTESI (progetto) di circuiti combinatori**:

Come passare da: **tabella di verità**

a: **espressione logica / circuito digitale?**

Data la tabella di verità:

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1



F = 1 se e solo se:

A = 0 AND B = 1 AND C = 0

OR

A = 1 AND B = 1 AND C = 0

OR

A = 1 AND B = 1 AND C = 1

Funzione: espressione / tabella di verità

F = 1 se e solo se:


A = 0 AND B = 1 AND C = 0

OR

A = 1 AND B = 1 AND C = 0

OR

A = 1 AND B = 1 AND C = 1

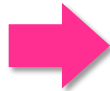

F = 1 se e solo se:

$(\bar{A} = 1 \text{ and } B = 1 \text{ and } \bar{C} = 1)$ or

$(A = 1 \text{ and } B = 1 \text{ and } \bar{C} = 1)$ or

$(A = 1 \text{ and } B = 1 \text{ and } C = 1)$



F = 1 se e solo se: $\bar{A}\bar{B}\bar{C} = 1$ or $AB\bar{C} = 1$ or $ABC = 1$

F = 1 se e solo se: $\bar{A}\bar{B}\bar{C} + AB\bar{C} + ABC = 1$

$$F = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + AB\bar{C} + ABC$$



$$F = A \cdot B + B \cdot \bar{C} = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABC$$

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

Implicante:

Prodotto delle variabili (in forma naturale o negata) per le quali la funzione vale 1

Mintermine m_j :

implicante che contiene tutte le n variabili della funzione (e.g. ABC).

$$\text{Prima forma canonica (SoP): } F = \sum_{j=1}^Q m_j, \quad Q \leq 2^n$$

Prima forma canonica (SoP) di F:
la **somma logica** dei suoi **mintermini**

Somma di Prodotti



Considero i MINTERMINI (prodotti delle var. per cui: **F = 1**)

MINTERMINI: prodotti di **tutte** le variabili, con le variabili **NEGATE** se nella tabella di verità sono **0**, **NATURALI** se sono **1**

$$\text{Prima forma canonica (SoP): } F = \sum_{j=1}^Q m_j, \quad Q \leq 2^n$$

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1


$$F = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABC$$

Sintesi del circuito:

$$F = \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + ABC$$

Circuito a **due stadi**:

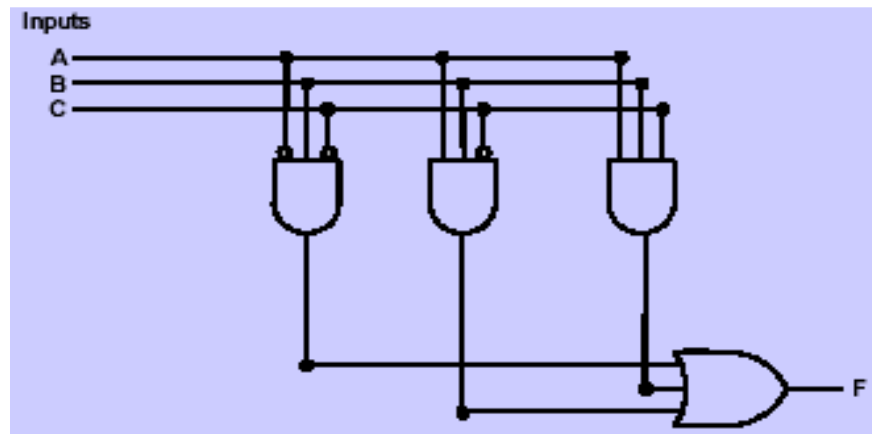1. Stadio **AND**: **Q porte AND a n ingressi**, una per ogni mintermine
2. Stadio **OR**: **1 porta OR a Q ingressi**



Esercizio: funzione maggioranza


Funzione logica di 3 variabili → 3 ingressi, 1 uscita

1. Costruzione **tabella di verità** o **espressione logica**
2. Trasformazione a forma SOP
3. Eventuale semplificazione

$$F(A, B, C) = \overline{A}BC + A\overline{B}C + AB\overline{C} + ABC$$

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

I forma canonica

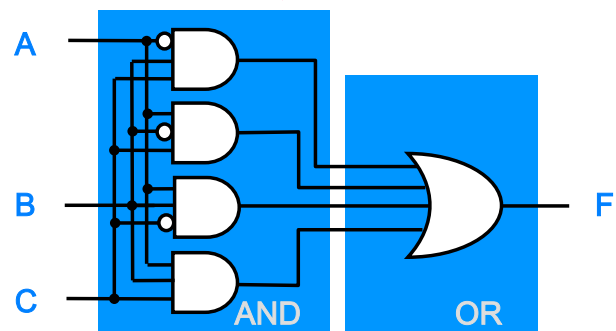



Seconda forma canonica di $F(A,B,C)$:

- ❖ Approccio **DUALE** rispetto alla I forma canonica:
considero i casi in cui: **$F = 0$**

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1



$F = 0$ se e solo se:

$A=0$ and $B=0$ and $C=0$
 OR
 $A=0$ and $B=0$ and $C=1$
 OR
 $A=0$ and $B=1$ and $C=1$
 OR
 $A=1$ and $B=0$ and $C=0$
 OR
 $A=1$ and $B=0$ and $C=1$

Funzione: espressione / tabella di verità



$F = 0$ se e solo se:

$A=0$ and $B=0$ and $C=0$ OR
 $A=0$ and $B=0$ and $C=1$ OR
 $A=0$ and $B=1$ and $C=1$ OR
 $A=1$ and $B=0$ and $C=0$ OR
 $A=1$ and $B=0$ and $C=1$



$F = 0$ se e solo se:

$(\bar{A} = 1 \text{ and } \bar{B} = 1 \text{ and } \bar{C} = 1)$ or
 $(\bar{A} = 1 \text{ and } \bar{B} = 1 \text{ and } C = 1)$ or
 $(\bar{A} = 1 \text{ and } B = 1 \text{ and } C = 1)$ or
 $(A = 1 \text{ and } \bar{B} = 1 \text{ and } \bar{C} = 1)$ or
 $(A = 1 \text{ and } \bar{B} = 1 \text{ and } C = 1)$



$F = 0$ se e solo se: $\bar{A}\bar{B}\bar{C} = 1$ or $\bar{A}\bar{B}C = 1$ or $\bar{A}B\bar{C} = 1$ or $A\bar{B}\bar{C} = 1$ or $A\bar{B}C = 1$

$F = 0$ se e solo se: $(\bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C) = 1$

$$\bar{F} = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C$$



$$\overline{F} = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}C$$

- ❖ **Negando** entrambi i membri ed applicando il **II teorema di De Morgan** si ottiene:

$$\overline{\overline{F}} = \overline{F} = (A + B + C)(A + B + \overline{C})(A + \overline{B} + \overline{C})(\overline{A} + B + C)(\overline{A} + B + \overline{C})$$

In generale:

$$\overline{F} = \sum_{i=1}^W M_i, \quad W \leq 2^N$$

Il Forma Canonica – PoS (Product of Sums):
Prodotto delle somme rappresentanti i **MAXtermini**

$$\overline{\overline{F}} = F = \overline{\left(\sum_{i=1}^W \overline{M_i} \right)} = (2^\circ \text{ Th. De Morgan}) = \prod_{i=1}^W M_i$$

$$\overline{M_i} = a \cdot b \cdot c \longrightarrow M_i = \overline{a} + \overline{b} + \overline{c}$$

Somma di Prodotti



Costruzione della II forma canonica:

- ❖ Considero i maxtermini per i quali **F=0**

$$\overline{M_i} = 0 \longrightarrow F = 0, \quad \forall i = 1..N$$

MAXtermine:
 somma di tutte le variabili della funzione logica.

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

F =


$$= (A + B + C) \cdot (A + B + \overline{C}) \cdot (A + \overline{B} + \overline{C}) \cdot (\overline{A} + B + C) \cdot (\overline{A} + B + \overline{C})$$



Circuito a **due stadi**:

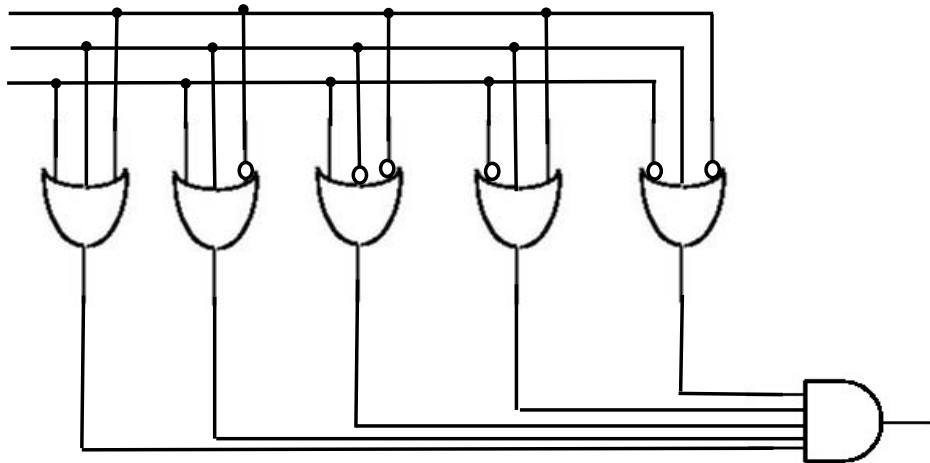1. Stadio **OR**: **W** porte OR a **n** ingressi, una per ogni MAXtermine
2. Stadio **AND**: **1** porta AND a **W** ingressi

$$F = (A + B + C)(A + B + \bar{C})(A + \bar{B} + \bar{C})(\bar{A} + B + C)(\bar{A} + B + \bar{C})$$



Forme canoniche – riepilogo



RIEPILOGO:

I Forma Canonica

- ❖ Mintermini m_i :
i 2^N prodotti di tutte le variabili di F.
- ❖ Prendo i m_i per i quali $f(x,y,z)=1$ e li metto in **OR**

Minterms for Three Variables

X	Y	Z	Product Term	Symbol	m_0	m_1	m_2	m_3	m_4	m_5	m_6	m_7
0	0	0	$\bar{X}\bar{Y}\bar{Z}$	m_0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	$\bar{X}\bar{Y}Z$	m_1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	$\bar{X}Y\bar{Z}$	m_2	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	$\bar{X}YZ$	m_3	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	$X\bar{Y}\bar{Z}$	m_4	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	$X\bar{Y}Z$	m_5	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	$XY\bar{Z}$	m_6	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	XYZ	m_7	0	0	0	0	0	0	0	1

II Forma Canonica

- ❖ Maxtermini M_i :
le 2^N somme di tutte le variabili di F.
- ❖ Prendo tutti i M_i per i quali $f(x,y,z)=0$ e li metto in **AND**

Maxterms for Three Variables

X	Y	Z	Sum Term	Symbol	M_0	M_1	M_2	M_3	M_4	M_5	M_6	M_7
0	0	0	$X + Y + Z$	M_0	0	1	1	1	1	1	1	1
0	0	1	$X + Y + \bar{Z}$	M_1	1	0	1	1	1	1	1	1
0	1	0	$X + \bar{Y} + Z$	M_2	1	1	0	1	1	1	1	1
0	1	1	$X + \bar{Y} + \bar{Z}$	M_3	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	0	$\bar{X} + Y + Z$	M_4	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	1	$\bar{X} + Y + \bar{Z}$	M_5	1	1	1	1	1	0	1	1
1	1	0	$\bar{X} + \bar{Y} + Z$	M_6	1	1	1	1	1	1	0	1
1	1	1	$\bar{X} + \bar{Y} + \bar{Z}$	M_7	1	1	1	1	1	1	1	0

(da: Mano, Kime – Reti logiche – Pearson)

Le porte logiche sono realizzate nella pratica sottoforma di **dispositivi elettronici**.

Porte logiche reali \neq operatori logici ideali

❖ **Velocità di commutazione**

- La transizione ($0 \rightarrow 1$, $1 \rightarrow 0$) dell'uscita di una porta logica, a causa di una modifica degli ingressi, **non** è istantanea.

❖ **Limiti di pilotaggio di ingressi**

- Un'uscita può essere collegata ad un numero limitato di ingressi



Velocità di un circuito

Velocità di commutazione:

ogni circuito logico è caratterizzato da un **tempo di commutazione**

CAMMINO CRITICO: **massimo** numero di porte da attraversare da un qualsiasi ingresso a una qualsiasi uscita

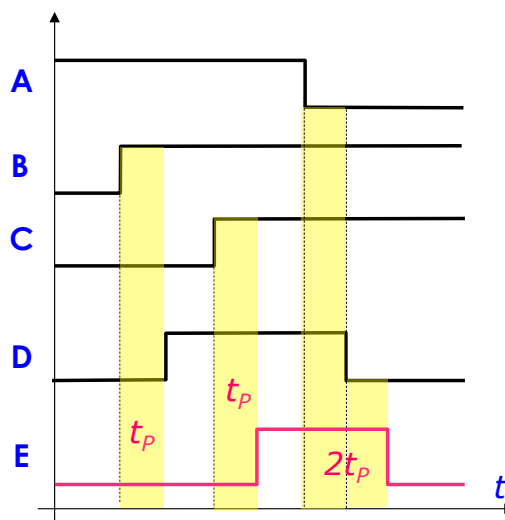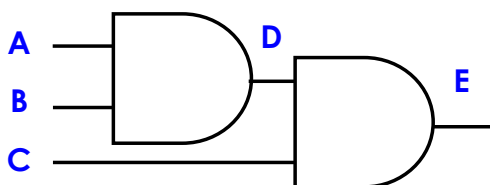
- Non si contano gli inverters (inclusi nelle porte)






Gli elementi costruttivi di base tipici sono **porte a 2 ingressi**

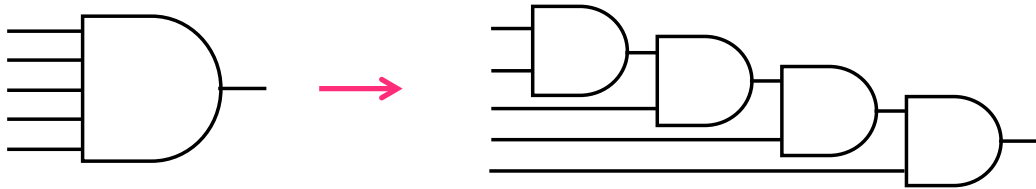- Porta a **N** ingressi → **N-1** porte a 2 ingressi



Porta a **N** ingressi → Cammino Critico: **N-1**

Ottimizzazione del cammino critico:

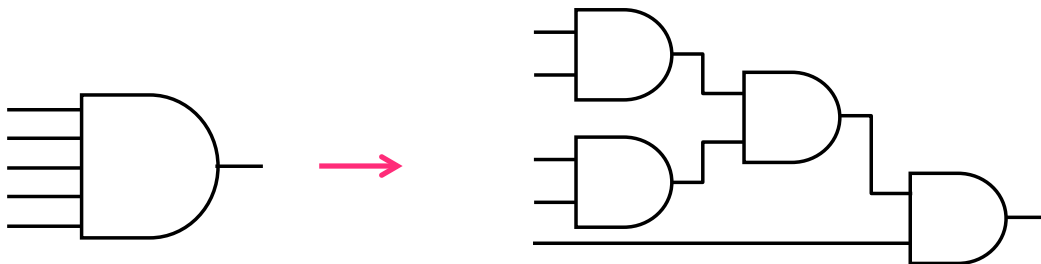

Porta a **N** ingressi → Cammino Critico: **$\log_2(N)$**



Criteri di valutazione delle **prestazioni**:

Semplicità (area)

- numero di porte in totale

Velocità (tempo di commutazione)

- numero di porte attraversate

Soddisfazione di altri vincoli

- potenza dissipata,
➤ facilità di debug...

A causa del cammino critico, un circuito **più semplice** è spesso (ma non sempre!) anche **più veloce**.


➔ **SEMPLIFICAZIONE di circuiti**

Funzione logica di 3 variabili → 3 ingressi, 1 uscita

1. Costruzione **tabella di verità** o **espressione logica**
2. Trasformazione a forma SOP
3. Eventuale semplificazione

$$\begin{aligned}
 F(A,B,C) &= \overline{A}BC + A\overline{B}C + ABC\overline{C} + ABC = \\
 &= \overline{A}BC + A\overline{B}C + ABC\overline{C} + ABC + ABC + ABC = \\
 &= AB(C + \overline{C}) + AC(B + \overline{B}) + BC(A + \overline{A}) = \\
 &= AB + AC + BC
 \end{aligned}$$

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

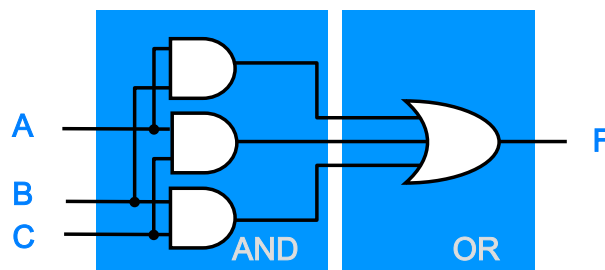

Esempio di semplificazione algebrica

$$F = \overline{A} \cdot B \cdot \overline{C} + A \cdot B \cdot \overline{C} + A \cdot B \cdot C =$$

- raccolgo: $B \cdot \overline{C}$

$$= (\overline{A} + A) \cdot B \cdot \overline{C} + A \cdot B \cdot C =$$

- inverso: $\overline{A} + A = 1$

$$= 1 \cdot B \cdot \overline{C} + A \cdot B \cdot C =$$

- identità: $(1 \cdot B = B)$



$$= B \cdot \overline{C} + A \cdot B \cdot C$$

- raccolgo: B


$$= B \cdot (\overline{C} + A \cdot C)$$

- II legge assorb.: $(A + \overline{A}B = A + B)$

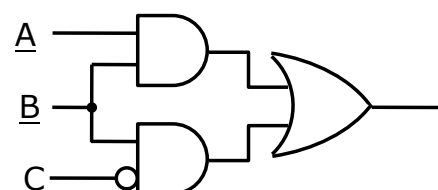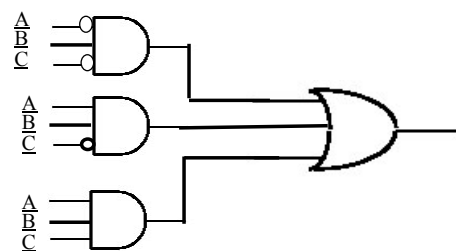
$$= B \cdot (\overline{C} + A) = AB + B\overline{C}$$


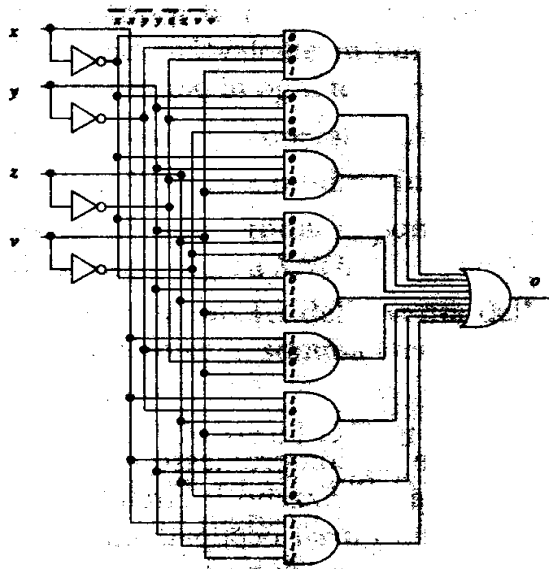
$$O = \overline{x}y\overline{z}v + \overline{x}yz\overline{v} + \overline{x}yzv + \overline{x}y\overline{z}v + \overline{x}y\overline{z}\overline{v} + \overline{x}y\overline{z}v + \overline{x}y\overline{z}\overline{v} + \overline{x}y\overline{z}v + \overline{x}y\overline{z}v + \overline{x}y\overline{z}v$$



Cammino critico = 2 , N. porte = 10

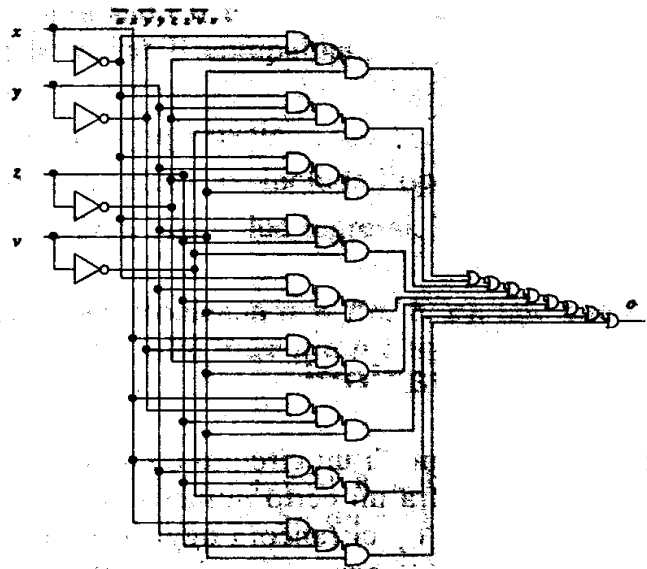


Cammino critico = 11 , N. porte = 35


Semplificazione

- ❖ Semplificando la prima parte dell'espressione logica...
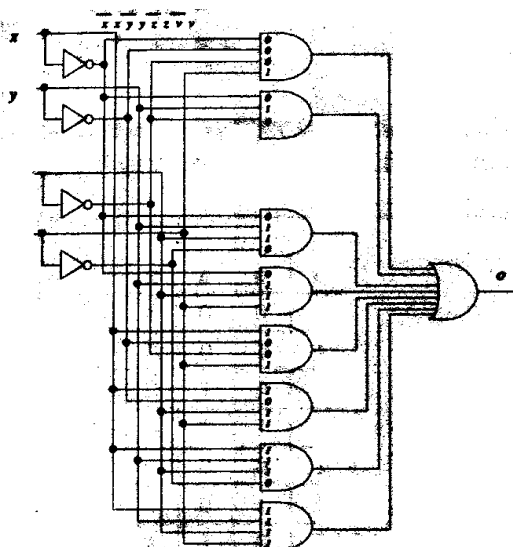
$$\overline{x}y\overline{z}v + \overline{x}yz\overline{v} = \overline{x}y\overline{z}(v + \overline{v}) = \overline{x}y\overline{z}$$




Cammino critico = 2 N. porte = 9

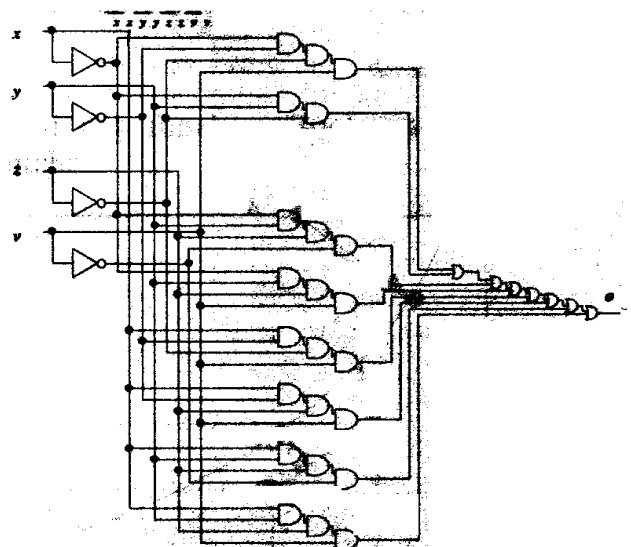

Cammino critico = 10 N. porte = 30

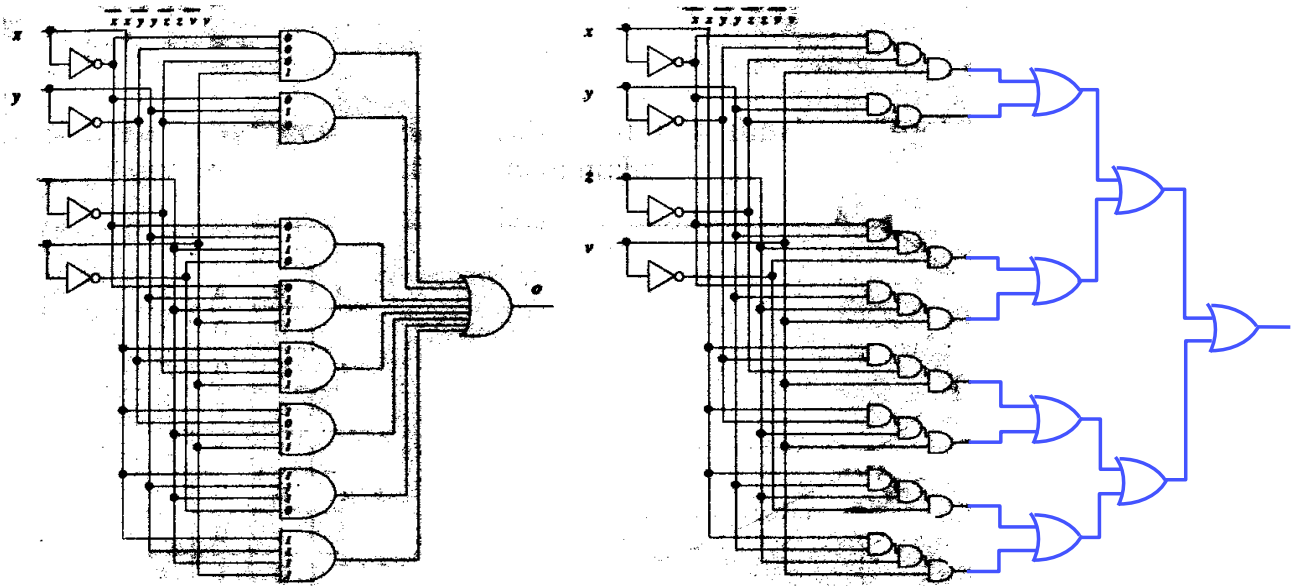
- ❖ Collegando le porte in modo ottimizzato, si riduce significativamente il cammino critico...



Cammino critico = 6 N. porte = 30

Semplificazione

$$\begin{aligned}
 O &= \bar{x}\bar{y}\bar{z}\bar{v} + \bar{x}y\bar{z}\bar{v} + \bar{x}y\bar{z}v + \bar{x}y\bar{z}\bar{v} + \bar{x}y\bar{z}v + \bar{x}y\bar{z}v + \bar{x}y\bar{z}v + \bar{x}y\bar{z}v + \bar{x}y\bar{z}v + \bar{x}y\bar{z}v \\
 &= \bar{x}\bar{z}\bar{v}(y + \bar{y}) + \bar{x}y\bar{z}\bar{v} + \bar{x}y\bar{z}(v + \bar{v}) + \bar{x}z\bar{v}(\bar{y} + y) + \bar{x}y\bar{z}(v + \bar{v}) + \bar{x}y\bar{z}(v + \bar{v}) + \bar{x}y\bar{z}(v + \bar{v}) + \bar{x}y\bar{z}(v + \bar{v}) \\
 &= \bar{x}(\bar{z}\bar{v} + \bar{z}v + y\bar{z}\bar{v}) + yz = \bar{x}(\bar{z}\bar{v} + v(z + \bar{z}y)) + yz = \\
 &= \bar{x}(\bar{z}\bar{v} + v(z + y)) + yz = \\
 &= \bar{x}(\bar{z}\bar{v} + v\bar{z} + vy) + yz = \\
 &= \bar{x}((v \oplus \bar{z}) + vy) + yz
 \end{aligned}$$

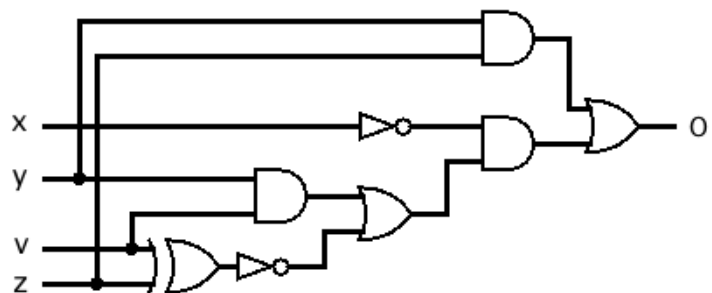

Cammino critico = 5 N. porte = 8

Mappe di Karnaugh: tecnica di semplificazione di espressione/circuito a partire dalla tabella di verità


Consideriamo una funzione di **3 variabili**

- Rappresentazione **cubica** di funzioni logiche a 3 variabili: $F = f(a,b,c)$
- Muovendosi sugli **spigoli**, la configurazione di variabili **cambia di un solo bit**
- Distanza di HAMMING: $d(v1, v2) = n.$ di bit diversi tra le sequenze

Esempio: $F = A \cdot B + B \cdot \overline{C}$

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1


rappres.
cubica

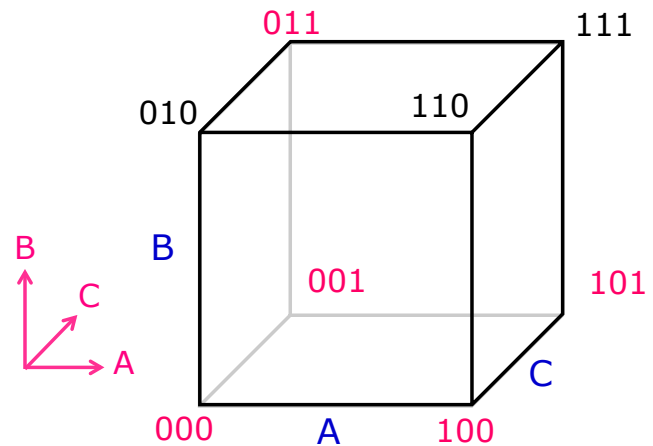

Copertura: ricerca di tutti gli implicant

- ❖ Se i **vertici** di un lato sono **entrambi 1**, l'implicante è indipendente dalla variabile corrispondente al lato

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

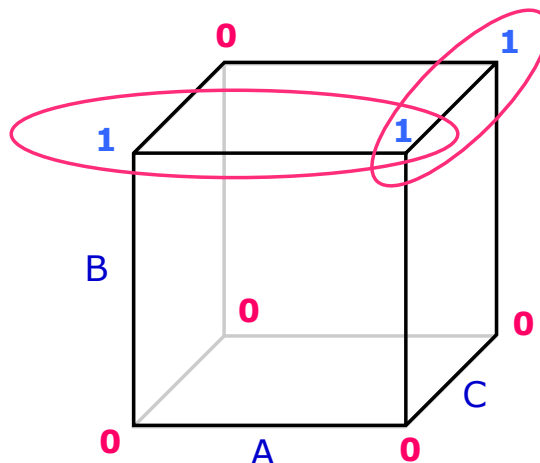

Semplificazione: mappe di Karnaugh

❖ Rappresentazione piana della funzione:

- “srotolo” il cubo
- Codifica di **Gray** (codice **riflesso**) lungo ogni direzione

independente da a: **$b \sim c$** indipendente da c: **ab**

AB \ C	00	01	11	10
0	000	010	110	100
1	001	011	111	101

AB \ C	00	01	11	10
0	0	1	1	0
1	0	0	1	0

$F = ab + b \sim c$

Semplificazione: mappe di Karnaugh

- ❖ Per **$N > 3$** variabili, la rappresentazione diviene complessa...
- ❖ Rappresentazione piana, utilizzabile per: **$2 \leq N \leq 4$**

Codifica di **Gray**:
config. **adiacenti** hanno **$d_H = 1$**

A \ B	0	1
0	1	0
1	1	0

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	0	1	0
11	1	1	1	1
10	0	0	1	0

$F = \sim a$ **$F = ab + cd + b \sim c \sim d$**

- ❖ Mappa di Karnaugh: rappresentazione **piana** e **ciclica**

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	0	1	0
11	1	0	1	1
10	0	0	1	0

$$F = ab + b\bar{c}\bar{d} + \bar{a}bcd$$

Uscite indifferenti di una funzione logica



Situazione tipica in sintesi (progetto) di funzioni/circuiti logici:

- ❖ *Per alcune combinazioni degli ingressi, il valore assunto dall'uscita è INDIFFERENTE*
 - **Simbolo: X**
- ❖ Come si risolve?
 - Si sceglie il caso che rende il circuito più semplice

A	B	F
0	0	0
0	1	X
1	0	0
1	1	1

$X=0 \rightarrow F=AB$

$X=1 \rightarrow F=B$

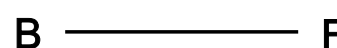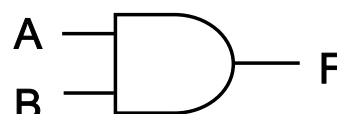



Da un tema d'esame:

Si progetti un circuito caratterizzato da un ingresso a 4 bit rappresentante un numero binario intero senza segno A, e un'uscita che vale '1' se e solo se:

($A < 4$ ed è divisibile per 2) oppure

($4 \leq A < 8$) oppure

($A \geq 8$ ed è divisibile per 4).

- a) Determinare la tabella di verità della funzione logica di uscita;
- b) scrivere la funzione nella forma canonica più adatta;
- c) semplificarla mediante mappa di Karnaugh.

Generatore di parità dispari su 3 bit:

Si progetti un circuito caratterizzato da 3 ingressi (a,b,c) e da un'uscita P tale che:

$P = 1$ se e solo se il n. di "1" sugli ingressi è dispari

- a) Determinare la tabella di verità della funzione logica di uscita;
- b) semplificarla mediante mappa di Karnaugh;
- c) semplificarla ulteriormente, se possibile, mediante trasformazioni algebriche;
- d) disegnarne il corrispondente circuito digitale.